

Введение в технику физического эксперимента

Лектор – проф. Пальчиков Евгений Иванович

ВТФЭ-2016

Борьба с шумами, электромагнитными помехами

Первичная обработка ЭМ сигналов

Пальчиков Евгений Иванович д.т.н., проф. НГУ, в.н.с. ИГиЛ

Новосибирский Государственный университет Сибирское Отделение Российской академии Наук

enonespousent Senore unprior. Myssos nonajati 50 mg. no sumpopore (moxes sours syges BINN-nakogua). Inportuntebarne > Hr. Marpurttorii Boven-Forme of morulo poynois Bonun Cumuxna Bayral purstipa- $V = \sqrt{\frac{kT}{c}}; Q = cV$ Q=VKTC & = 2e7.0f Monoca - yeunesme Kye &f = const. Princep-mymon, - Hor nortoge mexpage-AUT- mouseccop - harmoniemel X ~ VN - res varogaption

Шумы в электронных цепях

$$\overline{U}^{2}_{u} = 4kT \int_{f_{1}}^{f_{2}} r(f) df = 4kTR \triangle f$$

Тепловые шумы Найквиста на сопротивлении

$$I_{u}^{2} = 2I_{0}e\Delta f$$

Дробовой шум.


Средний квадрат флуктуационного тока в некотором интервале Δf . Формула Шоттки

$$U = \sqrt{\frac{kT}{C}} \qquad Q = \sqrt{kTC}$$


Среднеквадратичный коммутационный шум на ёмкости


$$K_{\rm vc} \Delta f \approx {\rm const}$$

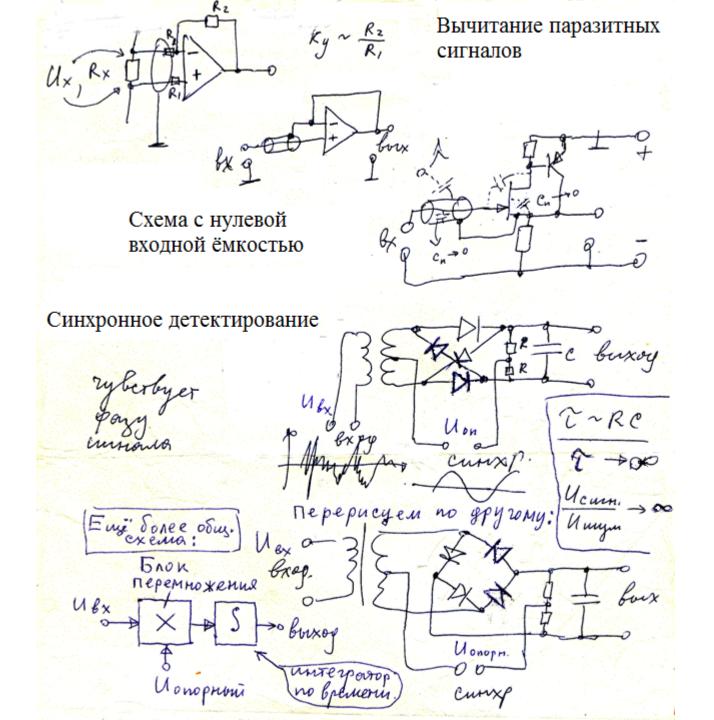Соотношение коэффициент усиление – полоса частот для электронного усилителя сигналов



Синхронное детектирование

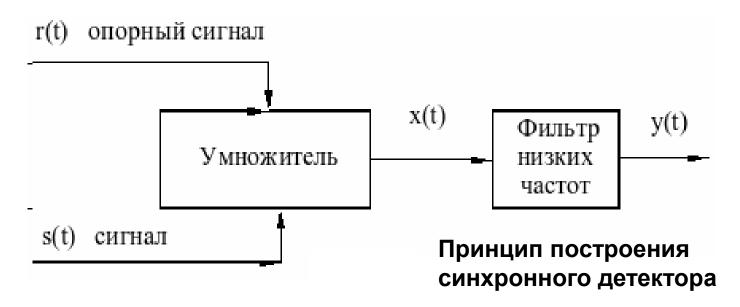

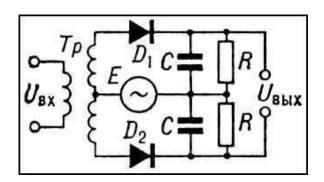


Простейшая схематическая реализация СД. Е – опорный сигнал

Синхронное детектирование позволяет выделить сигнал из шумов, превышающих амплитуду полезного сигнала во много раз.

Осложнения:

- Полоса сигнала сужается
- Нужно знать частоту и фазу полезного сигнала (либо иметь репер)

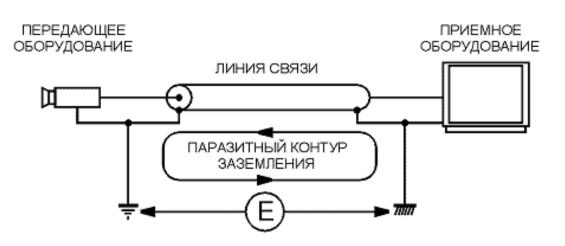Паразитные контуры связи в дублирующих цепях





Паразитный контур может иметь большую площадь.


Если паразитный контур проводов имеет низкое сопротивление (к чему все обычно стремятся), то ЭДС индукции от внешнего электромагнитного поля может навести в контуре большой ток.

Этот ток создаст напряжение на оплетке кабеля, которое складывается с полезным сигналом

Экранирование не всегда спасает от помех

Перекрестные помехи в линиях передачи сигналов. Скрутка проводов

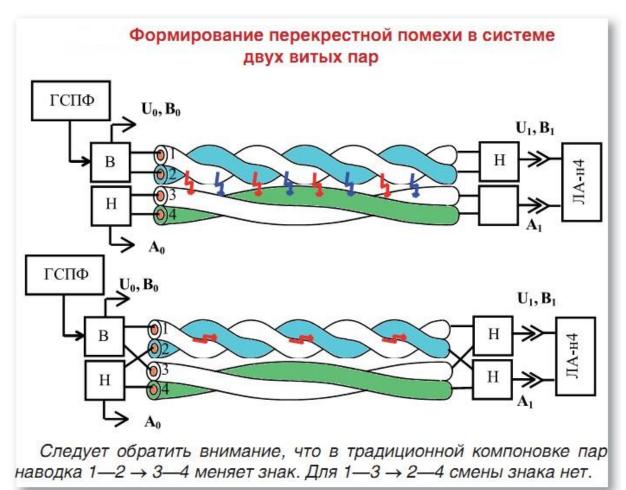
Каждые полвитка пары внешняя «наводка» меняет знак Основной сигнал помех А0 и В0 исходит от концов линии, где нет скрутки




Фильтр от синфазных помех





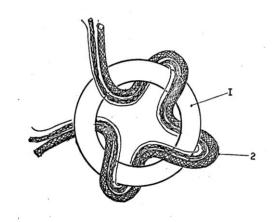

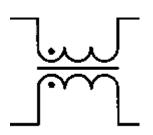
Фильтр пропускает противофазные сигналы (несущие полезную информацию), отражает (не пропускает) синфазные сигналы и помехи. Пример такой помехи – высоковольтный электростатический разряд, сигнал с тактовой частотой процессора или блока питания, и т.д.




Точками на схеме помечены начала обмоток Устройство на ферритовом кольце для развязки приборов от импульсных синфазных помех по заземлению, измерительным и питающим проводам.

1 — ферритовое кольцо, 2 — измерительные, питающие и заземляющие провода, собранные в жгут

Фильтр от противофазных помех

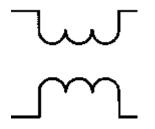


Вариант с раздельными индуктивностями

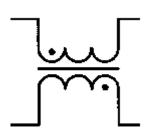


Более эффективный фильтр на одном сердечнике


Точками на схеме помечены начала обмоток

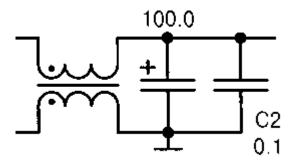

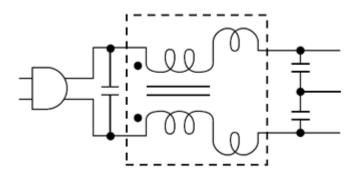
Емкостный фильтр противофазной помехи, включенный после синфазного фильтра



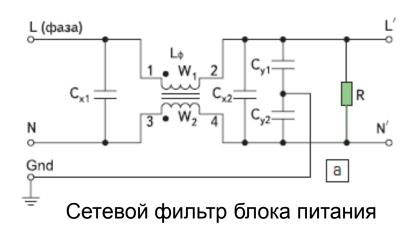Первая катушка подавляет синфазные помехи, вторая – дифференциальные



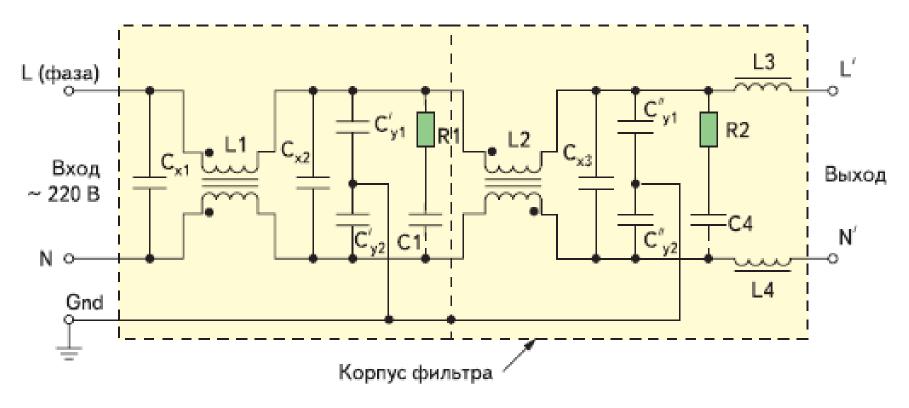Двухзвенный сетевой фильтр помех с улучшенными параметрами



$$L_1 = (3,5+3,5)$$
 мГн; $L_2 (5+5)$ мГн; $L_3 = L_4 = 5...10$ мкГн $C_{x1} = C_{x3} = C_{x3} = 0,33$ мкФ; $C_1 = C_2 = 0,22$ мкФ (все ~250В эфф) $C_{y(i)} = C_{y1}' = C_{y1}' = C_{y2}' = C_{y2}' = 4,7$ нФ (3 кВ)

Если прибор не заземлять, на его корпусе будет половина напряжения сети (110 В) !!

Спасибо за внимание!

Вопросы есть?

